

Speichertechnologien (memory)

Einleitung

- Anfang/Mitte der 70er-Jahre wurden, die in der Rechenertechnik damals hauptsächlich verwendeten magnetischen Speicher (Ferritkernspeicher, Magnetbandspeicher etc.) und mechanischen Speicher (Lochband- oder Lochkartenspeicher etc.) durch digitale Halbleiterspeicher ersetzt
- Hauptmotivation war wesentlich kürzere Zugriffszeit, geringeres Bauvolumen, höherer Zuverlässigkeit und größere Speicherkapazität zu erreichen
- Digitale Halbleiterspeicher speichern ähnlich wie FFs pro Speicherzelle ein einzelnes Bit
- Digitale Halbleiterspeicher erreichen durch Gruppierung und hoch entwickelte Fertigungstechnologien sehr viel höhere Speicherdichten als FFs
- Zugriffszeiten von digitale Halbleiterspeichern sind aber langsamer als FFs

Klassifizierung I/III


- Eine Klassifizierungsmöglichkeit von Halbleiterspeichern ist die Art des Zugriffs
 - Speicher mit **wahlfreiem Zugriff** (Matrixspeicher, random access memory)
 - Die einzelnen Zellen werden **matrixartig** angeordnet
 - Speicher mit **seriellem Zugriff**
 - Das Ein- und Auslesen erfolgt seriell (keine individuelle Adressierung)
 - **FIFO** (First-in-First-Out): Zuerst Eingelesene Daten werden zuerst wieder ausgelesen (schieberegisterartig)
 - **Anwendung: Kommunikation** von Funktionsblöcken mit unterschiedlicher Taktfrequenz

Klassifizierung II/III

- **LIFO** (Last-in-First-Out): Zuletzt Eingelezene Daten werden zuerst wieder ausgelesen
 - Anwendung: **Stack** in Mikroprozessor
 - **Assoziativspeicher** (Inhaltsadressierbare Speicher, content addressable memory (CAM): **Adressierung** der Daten erfolgt durch spezielle **Suchbegriffe**
 - Anwendung: **MAC zu Port** in **Netzwerkroutern**, **Cache** in Mikroprozessorsystemen
 - In der **Praxis** werden LIFOs, FIFOs und CAMs aber **meistes** durch **Matrixspeicher** realisiert
-


Klassifizierung III/III

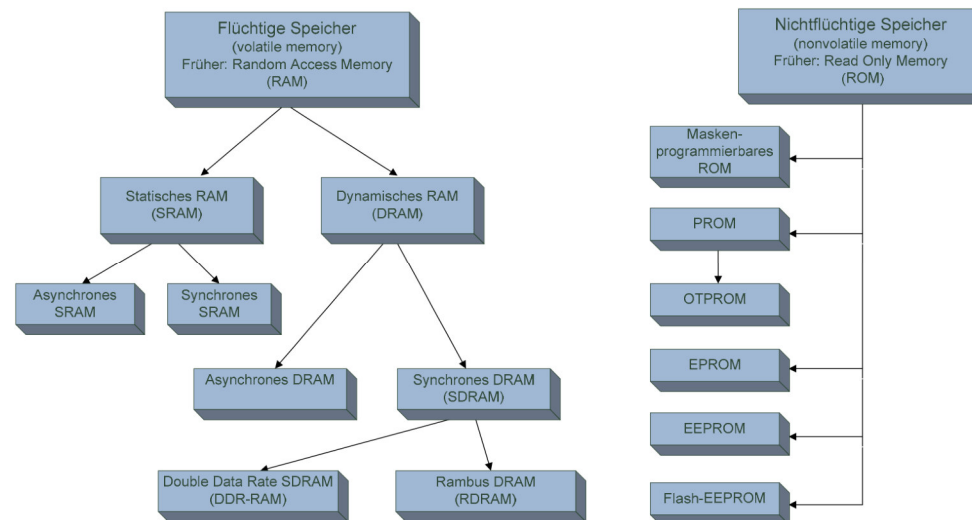- Eine weitere Klassifizierungsmöglichkeit von Halbleiterspeicher ist die Kenngröße der Datenverfügbarkeit (data retention time)
 - Flüchtige Speicher (volatile memory, früher als **RAM** bezeichnet) verlieren Ihre Daten beim Ausschalten
 - Nichtflüchtige Speicher (non-volatile memory, früher als **ROM** bezeichnet) behalten Ihre Daten beim Ausschalten




Speicherstrukturen - Matrixspeicher

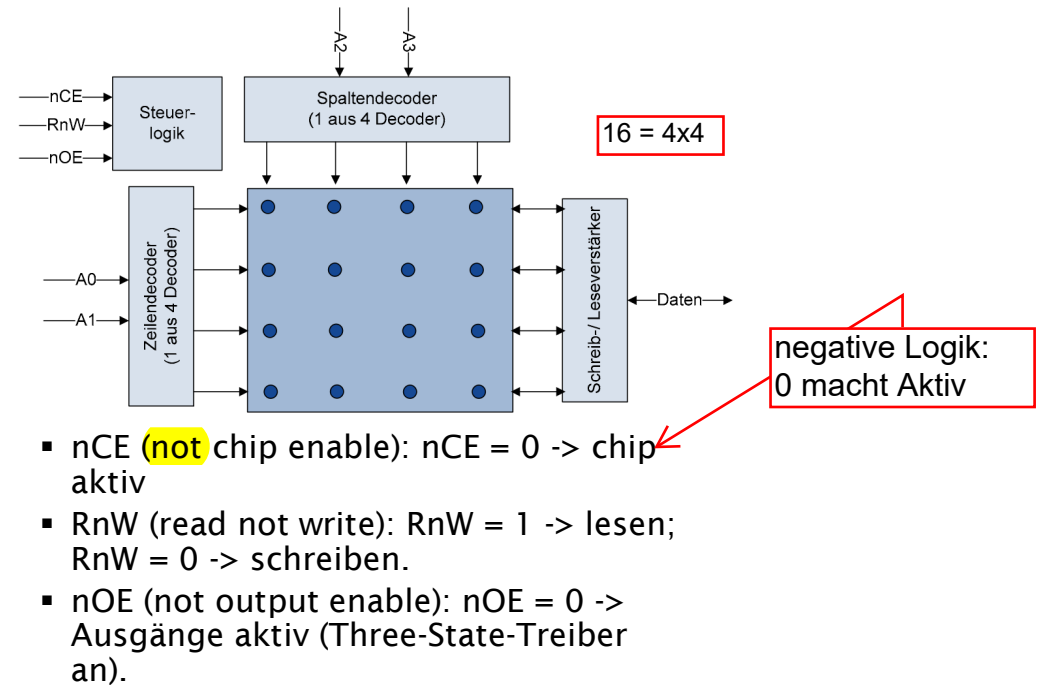- Beispiel Matrixspeicher 16x1
 - Die Abbildung zeigt einen Matrixspeicher mit 16bit, der mit vier Adressleitung angesteuert wird und am Datenausgang die Speicherzelle von einem Bit ausgibt (Wortbreite 1)
 - Die Adressleitungen werden bei einer quadratischen Matrix je zur Hälfte einem Spaltendecoder und einem Zeilendecoder verbunden
 - Für jede Adresse wird genau eine Zelle in der Matrix aktiviert
- Beispiel Matrixspeicher 16x8 (Wortbreite 8)
 - Bei einem Matrixspeicher 16x8 beträgt die Größe der Speicherzelle 8bit -> 16 Zeilen a 8bit und Ausgangsgröße 8bit



 Speicherstrukturen - serieller Speicher (B)



- Beispiel serieller FIFO (schieberegisterartig ohne Adresseingänge)
 - In dieser Struktur ohne Adresseingänge kann nicht auf die einzelnen Speicherelemente zugegriffen werden
 - Eingangsdaten werden immer in der erste Speicherzeller abgelegt und die letzte Speicherstelle wird am Ausgang ausgegeben

Kennzahlen I/II

- Speicherkapazität und Struktur des Matrixspeichers

$N \times M$

- Wortbreite M = Breite des Datenbusses in Bit

- Anzahl Speicherworte N

- Die gesamte Speicherkapazität ergibt sich durch $N \times M$ und wird angegeben in Bit (Abkürzung b) bzw. Byte (Abkürzung B) ggf. mit Präfix

meistens klein b

- k(kilo): $2^{10} = 1024$

- M(Mega) $2^{20} = 1\,048\,576$

- G(Giga) $2^{30} = 1.073742 \times 10^9$


- T(Tera) $2^{40} = 1.099511627776 \times 10^{12}$

Kennzahlen II/II

- Elektrische Verlustleistung (mw/Zelle)
- Speicherzugriffszeit (access time)= Zeit zwischen Ansteuerung(Adressierung) und Ende des Datentransfers
- Speicherzykluszeit= Zeitraum zwischen zwei aufeinander folgender Lesezugriffe oder Schreibzugriffe
- Data retention= Zeit des Datenerhalts einer Speicherzelle
- Endurance= Menge an fehlerfreien Speicher bzw. Löschzyklen (Lebensdauer)


Flüchtige Speicher - SRAM - Prinzip

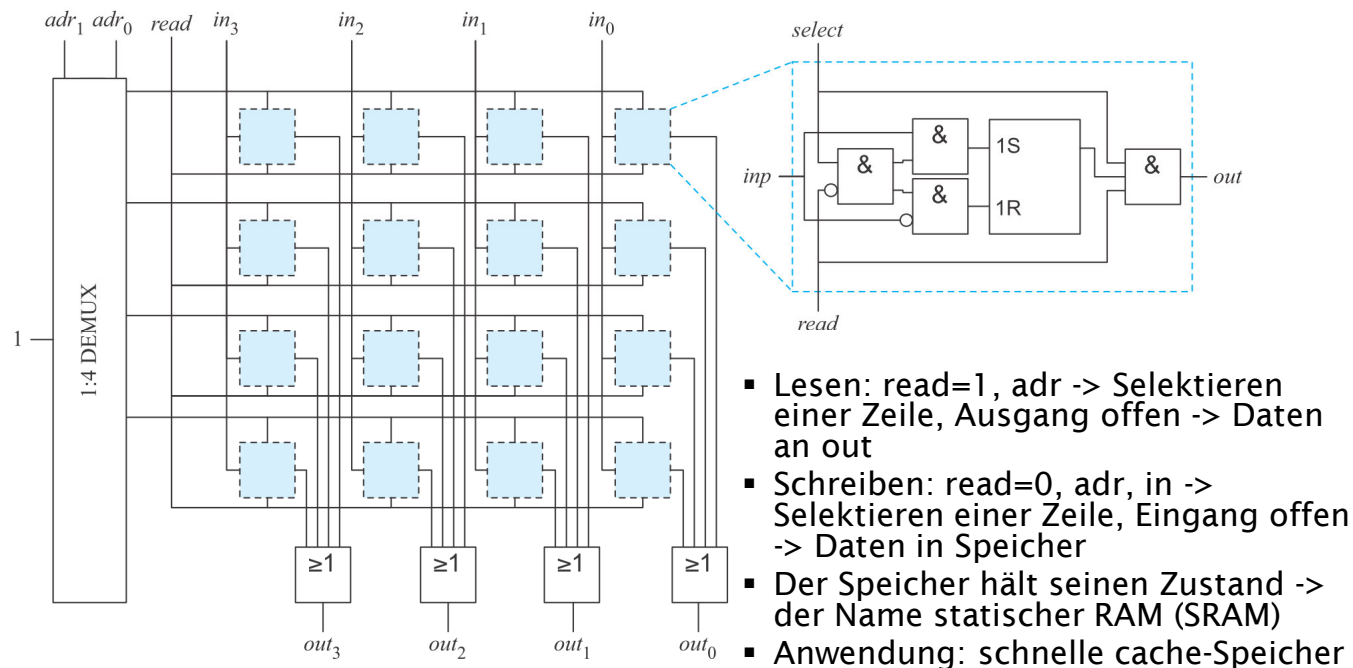▪ Beispiel 4x4 SRAM (Static Random Access Memory)



Flüchtige Speicher - SRAM - Prinzip - Optimierte Umsetzung einer SRAM Zelle

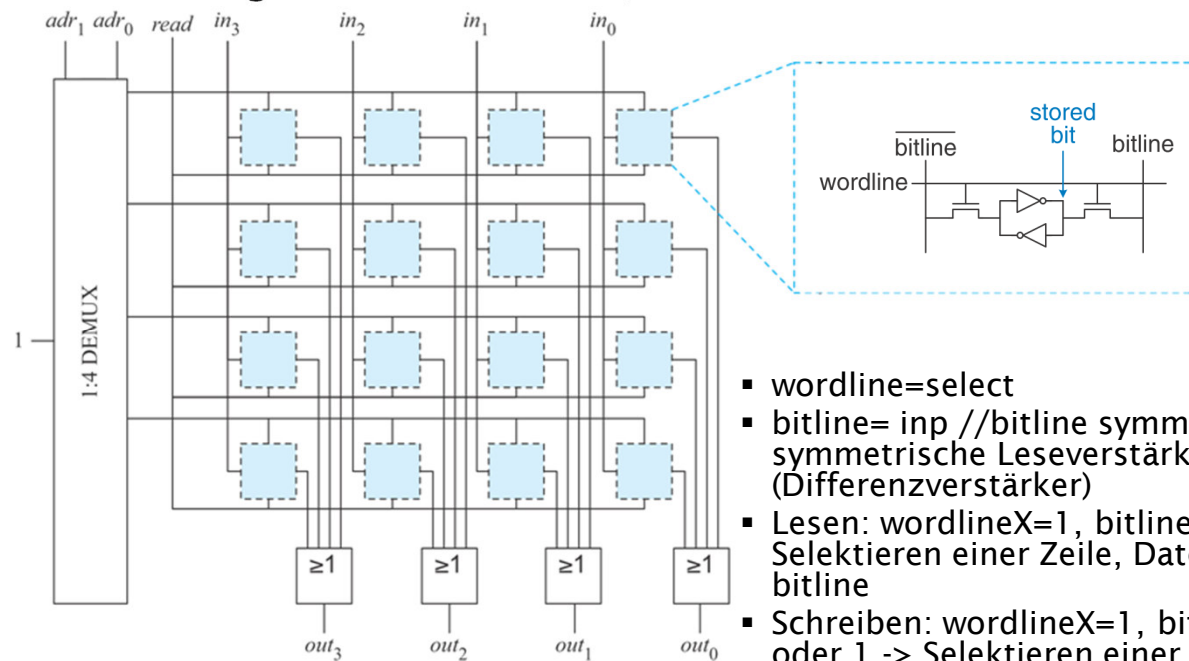- Beispiel 4x4 SRAM (Static Random Access Memory) - Optimierte Umsetzung einer SRAM Zelle (4 Trs für inverters + 2 Trs=6 Trs)




- wordline=select
- bitline= inp //bitline symmetrisch für symmetrische Leseverstärker (Differenzverstärker)
- Lesen: wordlineX=1, bitline offen -> Selektieren einer Zeile, Daten an bitline
- Schreiben: wordlineX=1, bitline=0 oder 1 -> Selektieren einer Zeile, bitline in Speicher

1 drittel des Platzbedarfs eines Registers

Flüchtige Speicher - SRAM - Timing und Ansteuerung - Lesen

 
- nCS (not chip enable): !CE = 0 -> chip aktiv
- nOE (not output enable): !OE = 0 -> Ausgänge aktiv (Tri-State-Treiber an)
- RnW (read not write): RnW = 1 -> lesen; RnW = 0 -> schreiben



- Erklärung Zeiten Lesen
 - Trc read cycle time/ Lese-Zyklus-Zeit
 - Taa address access time / Adress-zugriffszeit (gültige Adresse bis Daten auf Ausgang)
 - Tco (Zeit die von nOE=1 bis Daten auf Bus liegen)
 - Tod (Zeit die Daten noch auf dem Bus liegen nachdem nOE=1)
- Lesen: Adr stabil, RnW=1, nCS=0 -> nOE=0 -> Warten Taa, Tco -> Daten lesen

Flüchtige Speicher - SRAM - Timing und Ansteuerung - Schreiben

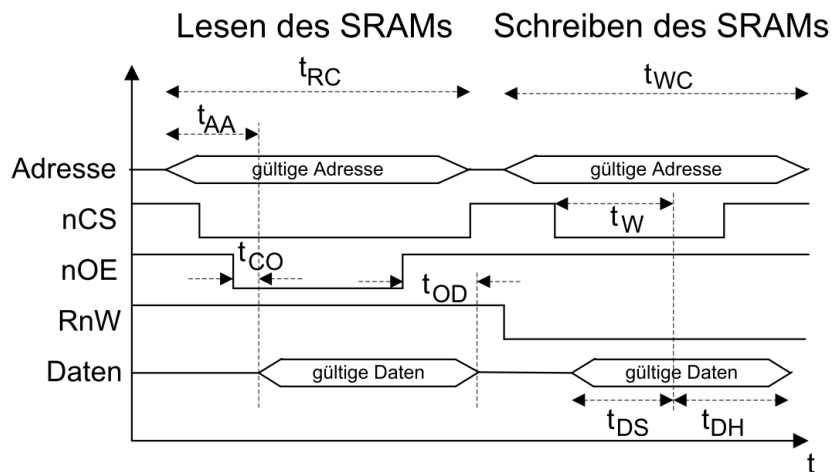- nCS (not chip enable): !CE = 0 -> chip aktiv
- nOE (not output enable): !OE = 0 -> Ausgänge aktiv (Tri-State-Treiber an)
- RnW (read not write): RnW = 1 -> lesen; RnW = 0 -> schreiben



- Erklärung Zeiten Schreiben
 - t_{WC} write cycle time / Schreibzykluszeit
 - t_{ds} und t_{dh} (setup und hold time für Daten, Zeiten an denen Daten stabil sein müssen)
 - t_W (Breite des !CS Pulses)
- Schreiben: Adr stabil, RnW=0, nCS=0 -> Daten stabil -> Warten t_{WC} , t_{ds} -> Warten t_{dh}

Flüchtige Speicher - SRAM - VHDL

```

library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD_UNSIGNED.ALL;

entity ram_array is --NxM=64x32 --
  Nxm=2^6x32
  port(
    clk, we: in STD_LOGIC;
    adr: in STD_LOGIC_VECTOR(5 downto 0);
    din: in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
    dout: out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)
  );
end;

architecture arch of ram_array is
  type mem_array is array ((2**6 - 1)
    downto 0)
    of STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
  signal mem: mem_array;
begin


```

```

  process(clk) begin
    if rising_edge(clk) then
      if we='1' then
        mem(TO_INTEGER(adr)) <= din;
      end if;
    end if;
  end process;

  dout <= mem(TO_INTEGER(adr));
end;


```

 


Flüchtige Speicher - DRAM - DRAM-Zelle - Prinzip

- DRAM-Speicher (Dynamic Random Access Memory) speichert ein einziges Bit durch eine kleine Ladung, die durch einen einzigen Transistor gesteuert auf einen Kondensator geladen/entladen wird
- Laden (1 Schreiben): word line=1, data line=1 -> Trs schaltet -> C wird geladen
- Entladen (0 Schreiben): word line=1, data line=0 -> Trs schaltet -> C wird entladen
- Speichern: word line=0 -> Trs sperrt
 - Da Trs nicht ideal sperrt (Leckströme) entlädt sich die Ladung langsam -> wenn Zustand der Zelle gespeichert werden soll muss Inhalt zyklisch ausgelesen und neu beschrieben werden (DRAM refresh)
- Lesen: Precharge bit line (definierte Spannung) -> bit line hochohmig -> word line=1 -> Ladung ändert Spannung auf bit line
- Nach Lesen muss ebenfalls ein refresh gemacht werden


■ Schematischer Aufbau

 


■ Laden

 

■ Entladen

 

■ Speichern



 


- Anwendung: größere Speicher wie z.B. PC Hauptspeicher (höhere Speicherdichte (nur 1 Trs) aber langsamer als SRAM (auf Umladung warten, refresh))

Flüchtige Speicher - DRAM-Zelle - physikalische Realisierung (B)

- Beispiel DRAM-Speicherzelle mit Trench-Kondensator (Trench= dt Graben)


■ Schematischer Aufbau

   


Flüchtige Speicher - DRAM - Module

- Computersysteme verwenden DRAM in Form von standardisierten Speichermodulen
- SIMM (Single Inline Memory Module) haben Speicherchips auf der Vorder- und Rückseite, wobei die Kontakte der Vorder- und Rückseite verbunden sind
- DIMM (Dual Inline Memory Module) haben Speicherchips auf der Vorder- und Rückseite, wobei die Kontakte der Vorder- und Rückseite nicht verbunden sind
- Typische Speicherchips besitzen 1,2,4,8 oder 16 Datenausgänge (x1, x2, x4, x8, x16 Speicher)
- Generell ist die Anzahl der Datenausgänge pro Chip multipliziert mit der Anzahl der Speicherbausteine auf dem Modul die Breite des Datenbusses
- Beispiel:
 - SIMM 30Pin: 8 Chips x 1bit=8bit; 2 Chips x 4bit= 8bit
 - DIMM 240pin (DDR2/DDR3): 8 Chips x 8bit=64bit; 4 Chips x 16bit=64bit
- Rank: Bei single rank wird die Busbreite (z.B.64bit) von den Speicherchips nur 1x abgedeckt; Bei dual Rank wird die Busbreite zweimal abgedeckt -> mit billigeren Chips gleiche Speichermenge, aber nicht so störsicher

■ SIMM-Modul (30 Pins, 8 Bit)

 


■ DIMM-Modul (240 Pins, 64 Bit)

 


single ranked immer besser
for allem bei Signalqualität

 Flüchtige Speicher - DRAM - DRAM-Chip Aufbau I/II



- Die Speicherzellen sind in einer Speichermatrix organisiert
- Alle Zellen einer Zeile nennt man page
- Die kleinste adressierbare Speichereinheit (KAE) ist ein Bit, oft aber auch vielfache davon (z.B. 8, 16, 32 Bit)

 
Flüchtige Speicher - DRAM - DRAM-Chip Aufbau II/II



- Die Adresse der KAE setzt sich aus einem Zeilenteil und einem Spaltenteil zusammen
- in der Regel wird die Zeilenadresse und Spaltenadresse nacheinander über die gleichen Adressleitung eingelesen (address multiplexing)
- Die Steuersignale RAS (Row Address Strobe) und CAS (Column Address Strobe) legen fest, wie die angelegte Adresse interpretiert wird (historisch low active - Beispiel Zeilenadresse -> $CAS=0$)


Steuersignale sind low aktiv

 Flüchtige Speicher - DRAM -Timing und Ansteuerung I/II



- Erklärung Zeiten: Trcd row column delay (Wartezeit zwischen Anlegen row address und column address); Tcas (Wartezeit nach CAS bis Daten gültig); Tras (Zugriffszeit, Trcd+Tcas); Trecover (Wartezeit nach Zugriff bis nächster Zugriff); Tcycle (minimale Zeit zwischen 2 Zugriffen; Tras+Trecover)

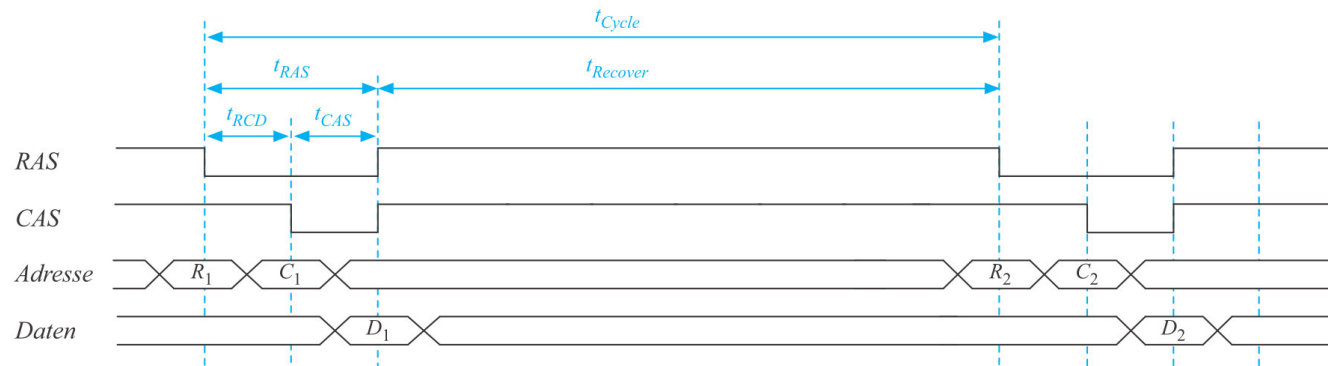
Flüchtige Speicher - DRAM -Timing und Ansteuerung II/II



- DRAM-Read: !WE=1, row address stabil, RAS=0 -> Warten von Trcd -> column address stabil, CAS=0 -> Warten Tcas (insgesamt Tras) -> Daten lesen-> warten Trecover
- DRAM-Write: !WE=0, row address stabil, RAS=0 -> Warten von Trcd -> column address stabil, CAS=0 -> Warten Tcas (insgesamt Tras) -> Daten stabil-> warten Trecover
- In beiden Fällen muss die komplette page zurückgeschrieben werden (refresh)

Flüchtige Speicher - DRAM - Optimierung - (fast) page mode


- Da Tcycle recht lange ist, wurden einige Optimierungen eingeführt
- Idee (fast) page mode: Zwei aufeinander folgende Zugriffe beziehen sich oft aufeinander folgende Adressen (z.B. array-Zugriff in for-Schleife) -> Beibehalten von Zeilenadresse
- (fast) page mode:
 - RAS-Signal bleibt über mehrere Zugriffe hinweg aktiviert (Zeilenadresse bleibt die gleiche es wird nur noch die Spaltenadresse übertragen)
 - Ab dem zweiten Zugriff verringert sich die Zugriffszeit von T_{RAS} auf T_{CAS}

 

Flüchtige Speicher - DRAM - Optimierung - burst mode (nibble mode)


- Idee burst mode (nibble mode):
Bei aufeinander folgenden Zugriffen Beibehalten von Zeilenadresse und Spaltenadresse eines integrierten Zählers

 zugriff Beibehalten von Zeilenadresse und Spaltenadresse (intern wird die Spaltenadresse mit Hilfe eines Zählers inkrementiert)




Flüchtige Speicher - DRAM - Optimierung - Interleaving / bank switching

- Das größte Performanceproblem der Langen Tcycle stellt immer noch die lange Trecovey, die Zugriffe hinter einander limitieren
- Idee interleaving: Aufteilen des Speicherchips in eine Zweierpotenz von Speicherbänken mit eigenen RAS und CAS Leitungen, Speichermatrix und I/O-Logik
- Jede Bank ist quasi ein eigener Chip
- Speicherzellen werden so auf die verschiedenen Segmente verteilt, dass ein Zugriff auf hintereinander folgender Speicheradressen die Bänke in abwechselnder Reihenfolge angesprochen werden (interleaving/ bank switching)
 - Während sich eine Bank erholt, können andere Bänke benutzt werden
- Vorteil: Geschwindigkeitsgewinn ist enorm (fast nur noch durch Tras begrenzt)
- Nachteil: höhere Komplexität und Kosten durch mehrfache Ansteuerlogik

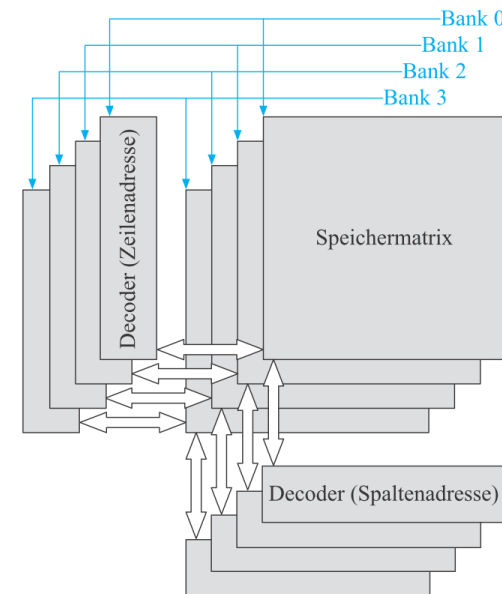

Flüchtige Speicher - DRAM - Optimierung - SDRAM

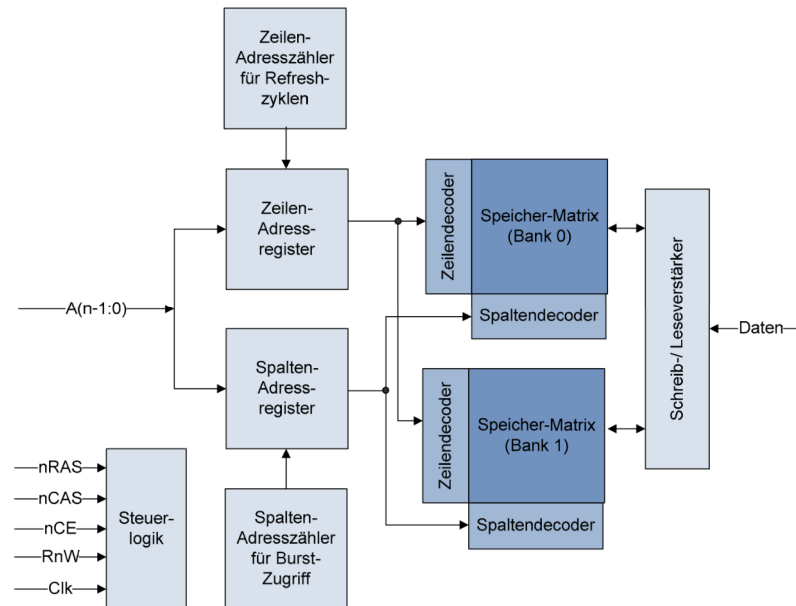- Die bisher betrachteten DRAM-Varianten sind asynchron und nutzen alle kein CLK-Signal
- SDRAM (synchronous DRAM) kann deutlich höhere Geschwindigkeit erzielt werden
 - Pipelining von Zugriffen
 - Vereinfachung des Handling mit RAS und CAS (Änderungen nur noch bei positiven Taktflanken)
- Weiterhin verfügen SDRAMs über 2 interne Speicherbänke



Flüchtige Speicher - DRAM - Optimierung - SDRAM - Übung

- Skizzierten Sie das Pipelining von Zugriffen beim SDRAM
- Zerlegen Sie den DRAM Zugriff in die zwei Teilschritte Adressieren und Lesen/Schreiben

Datenwort
 D_{n-1}

Datenwort
 D_n

Datenwort
 D_{n+1}


Blatt (gezeichnet)

Zeit

Teil 2

Flüchtige Speicher - DRAM - Optimierung - DDR-RAM

- Die Abkürzung SDRAM wird manchmal auch als Single Data Rate RAM interpretiert
- Dieser Speicher arbeitet „einflankengesteuert“
- DDR-RAM (Double Data Rate RAM) verwendet neben der positiven Flanke auch die negative Flanke zur Datenübertragung
 - Es wird intern immer das Doppelte der Datenmenge aus dem Speicher gelesen und gebuffert (prefetching), die (von einem SDRAM) bei der steigenden Flanke ausgegeben werden kann
 - Bei der fallenden Flanke wird der Rest ausgegeben
- Das Taktsignal wird differentiell übertragen, was zwar 2 Pins statt 1 Pin kostet aber deutlich genauer und weniger Störanfällig ist

 


- Aus dem gleichen Grund wird das DQS-Signal (data strobe; eine Art data valid Signal) differentiell übertragen

Flüchtige Speicher - DRAM - Optimierung - DDR-RAM - Evolution DDRx

- DDR: 100-200MHz Speichertakt, 100-200 MHz I/O-Takt, 2-fach prefetch, 2.5/2.6V, DIMM 184 Pins
- DDR2: 100-266 MHz Speichertakt, 200-533 MHz I/O-Takt, 4-fach prefetch, 1.8V, DIMM 240pin
- DDR3: 100-266 MHz Speichertakt, 400-1066 MHz I/O-Takt, 8-fach prefetch, 1.5/1.35V, DIMM 240pins
- DDR4: 200-400 MHz Speichertakt, 800-1600 MHz I/O-Takt, 8-fach prefetch, 1.05/1.2V, DIMM 288pins
- DDR5: 200-525MHz Speichertakt, 1600-2400 MHz I/O-Takt, 16-fach prefetch (32-fach prefetch optional), 1.1V, DIMM X Pins
- Modulbezeichnung PCx-xxx oder Speichertransferrate (in MByte/s)=

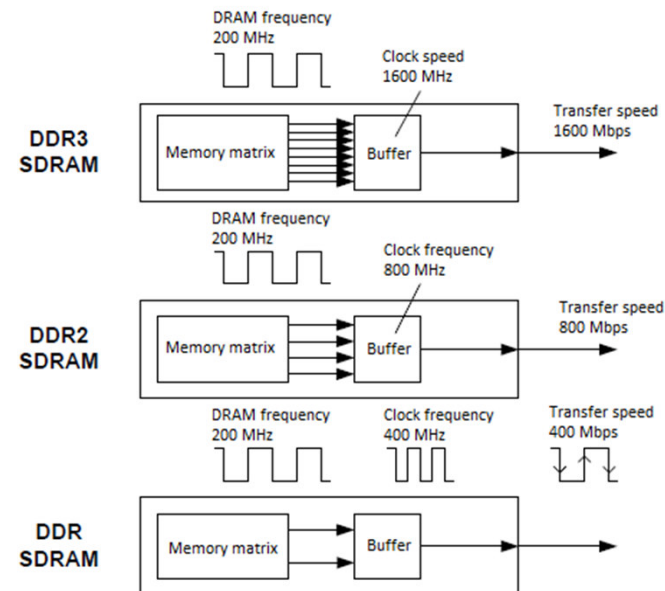
$$(\text{Speichertakt (in MHz)} \times \text{Busbreite (in Bit)} \times \text{Prefetching-Faktor}) / (8 \text{ Bit/Byte})$$



Doppelt soviel
Buffern mit doppelt
so schnellem Buffer


Nicht flüchtige Speicher - ROM - Prinzip

- ROM (Read Only Memory) ist ein Speicher dessen Dateninhalt schon vom Hersteller durch Masken definiert ist
- Die Daten sind daher fest und nicht flüchtig
- Die Daten können aber nur gelesen werden
- ROM-Speicher gibt es mit einer Wortlänge von 1, 4, 8, 16 bit
- Auch das Rom ist matrixartig organisiert (vgl. Beispiel 64x4 ROM)
- Die Speicherzellen liegen an den Schnittpunkten der Leitungen
- Die Speicherzellen werden angesprochen, wenn die Zeilenleitung (word line) und die Spaltenleitung (bit line oder data line) auf 1 liegen

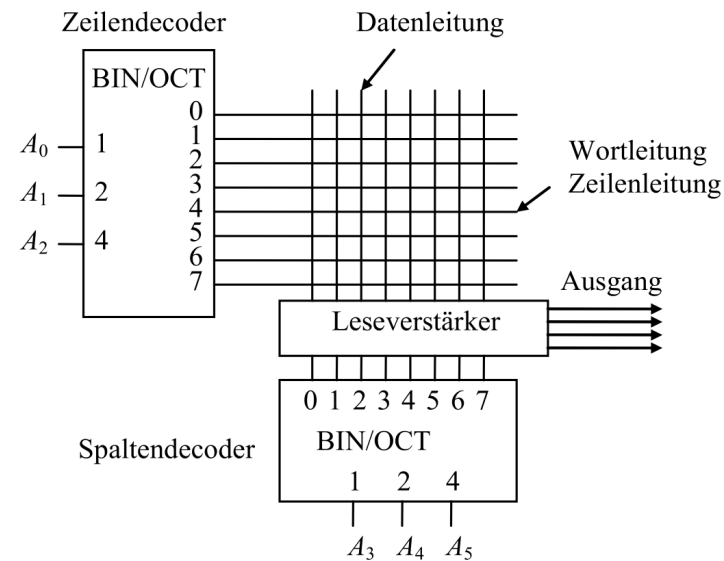

Nicht flüchtige Speicher - ROM - Realisierung

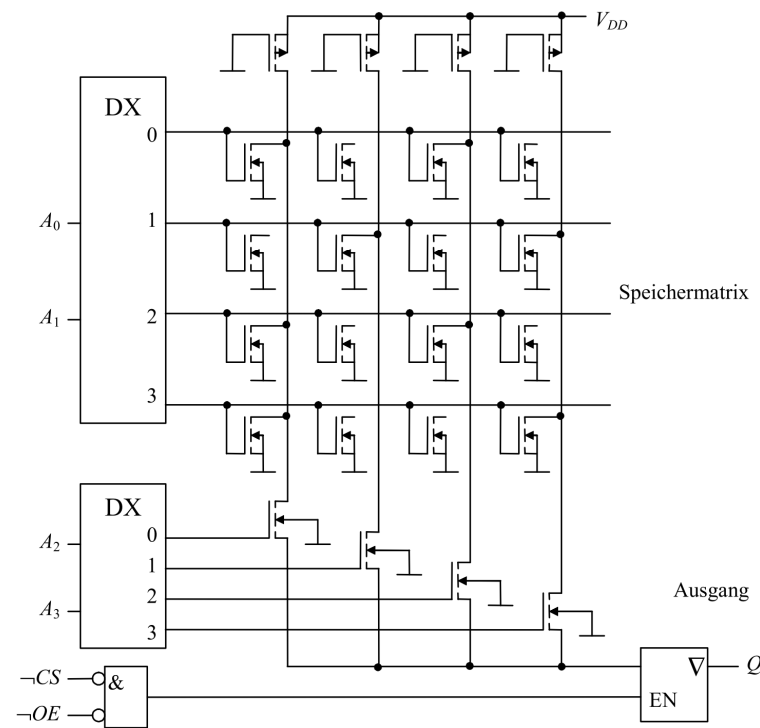- Beispiel 16x1 ROM in CMOS
 - Das Rom besteht aus 16 n-Kanal MOSFETs (pro Speicherzelle 1 Trs)
 - Beispiel Lesen Adresse 1101
 - Auswahl word line 1 und bit line 3 -> Trs schaltet -> 0
 - Beispiel Lesen Adresse 0110
 - Auswahl word line 2 und bit line -> Trs nicht angeschlossen, nichts schaltet -> 1



Nicht flüchtige Speicher - ROM - VHDL

```
library IEEE; use
IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity rom_case is
    port(adr: in STD_LOGIC_VECTOR(1
                                   downto 0));
        dout: out STD_LOGIC_VECTOR(2
                                   downto 0));
end;
architecture arch of rom_case is
begin
process(adr) begin
    case adr is
        when "00" => dout <= "011";
        when "01" => dout <= "110";
        when "10" => dout <= "100";
        when "11" => dout <= "010";
    end case;
end process;
end;
```


```
library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity ROM_ARRAY is
    port(ADDRESS :in std_logic_vector(3
                                       downto 0));
        DATA : out std_logic_vector(7
                                       downto 0));
end;

architecture ARCH of ROM_ARRAY is
    type ROM_TYPE is array (0 to 2**3) of
        std_logic_vector(7 downto 0);
    constant ROM : ROM_TYPE := (x"0F",x"0E",
                                x"0D",x"0C",x"0B",x"0A",x"09",x"08",
                                x"07",x"06",x"05",x"04",x"03",x"02",
                                x"01",x"00");
begin
    DATA <=
        ROM(to_integer(unsigned(ADDRESS)));
end;
```


Nicht flüchtige Speicher - PROM - Prinzip


- Ein PROM (Programmable ROM) ist ein programmierbarer ROM
- Der Aufbau eines PROMs ist genauso wie ein ROM matrixartig mit Zeilen und Spaltendekoder
- Die Drains der Transistoren in den Speicherzellen werden anstatt einer Leitung mit einem „fusible link“ (einer Art Schmelzsicherung) kontaktiert
- Das Programmieren der Zelle entspricht dem Schmelzen der Sicherung durch Anlegen von höherer Spannung
- Im nicht-programmierten Zustand gibt die Zelle 0 zurück
- Wenn die Zelle programmiert ist, wird 1 zurückgegeben

 

- Die Zelle ist nur einmal programmierbar (Sicherung ist geschmolzen!), daher wird das PROM auch als OTP-ROM (one time programmable ROM) genannt

Nicht flüchtige Speicher - EPROM - Prinzip I/II

- Das EPROM (erasable PROM) hat einen ähnlichen Aufbau wie das PROM
- Der Unterschied ist, dass an Stelle der „fuseable links“ löschbare Speicherelemente liegen
- EPROMs verwenden Floating-Gate-MOSFETs (auch FAMOS (Floating Gate Avalanche MOS) Transistor genannt)
- Floating-Gate-MOSFETs sind NMOS Transistoren mit einem zusätzlichen Gate, das keine Verbindung nach draußen hat (floating gate)
- Durch eine Ladung auf dem floating gate kann Information gespeichert werden
- Ohne Ladung funktioniert der Transistor wie ein normaler NMOS-Transistor (positive Spannung am Gate -> Schalten -> 0)
- Mit einer negativen Ladung auf dem floating gate sperrt der Transistor trotz anlegen einer positiven Spannung am Gate (Sperrern -> 1)

 

Nicht flüchtige Speicher - EPROM - Prinzip II/II

- Programmiert wird das EPROM durch Tunnelung von Elektronen durch das Oxid
 - Das wird erreicht durch eine erhöhte Spannung zwischen Drain und Substrat
 - Das elektrische Feld (Spannung) zwischen Gate und Kanal erreicht dabei so hohe Werte das es zum Avalanche-Effekt (Lawinen-Effekt) kommt
 - Eine gewisse Anzahl von Elektronen kann dabei durch das Gate-Oxid auf die Floating-Gate-Elektrode tunneln
 - Dadurch entsteht eine negative Ladung auf dem Gate, die den Transistor sperrt
- Gelöscht wird das EPROM durch eine etwa 20-minütige Bestrahlung mit UV-Licht
 - Die UV-Bestrahlung ionisiert das Gate-Oxid, wodurch die Ladung wieder abfließen kann
 - Dadurch ist die Information wieder gelöscht
- Die Ladungsspeicherung selbst ist durch die guten Eigenschaften des Oxids auf Jahre stabil

Nicht flüchtige Speicher - EEPROM - Prinzip

- Um den Nachteil des komplizierte Vorgangs des Löschen des EPROMs durch UV-Licht zu vermeiden wurden EEPROMs entwickelt
- Das EEPROM (electronically erasable PROM) ist elektronisch programmierbar und löschar
- Ähnlich wie beim EPROM ist die Speicherzelle aus einem Floating-Gate MOSFET aufgebaut
- Die Dicke des Oxids zwischen Floating-Gate und Kanal ist allerdings wesentlich dünner
- Dadurch kann mit einer erhöhten Spannung Elektronen vom Kanal zum Gate oder vom Gate zum Kanal transportieren (Fowler-Nordheim Tunnel)


Nicht flüchtige Speicher - Flash (EEPROM) - Prinzip

- EEPROMs die nur insgesamt oder blockweise löscher sind werden Flash-Speicher genannt
- Das erzwungene Löschen ganzer Blöcke auf einmal hat zu dem Namen „Flash“ geführt
- Ein Vorteil ist der geringere Schaltungsaufwand (nicht jede Zelle muss beim Löschen einzeln angesprochen werden können)
- Die Anzahl möglicher Löschrzyklen ist begrenzt
- Bei der Ansteuerung wird versucht Blöcke möglichst gleich häufig zu verwenden, um die Lebensdauer zu erhöhen (wear leveling / Ausgleichen der Abnutzung)

Damit Lebenszeit von SSDs begrenzt

Nicht flüchtige Speicher - Flash (EEPROM) - Prinzip - NAND und NOR FLASH

- Es gibt zwei Strukturen für die Anordnung von Floating-Gate Transistoren (NOR und NAND-Struktur)
- Beiden Strukturen ist gemeinsam, dass wieder ein Zeilendekoder eine Zeile auswählt
- In der NOR-Struktur schalten alle Transistoren nach Masse
 - Die nichtaktiven Transistoren sind nicht leitend
 - Lesen: Ausgewählte Transistoren werden je nach Speicherzustand leitend oder nicht leitend
- In der NAND-Struktur sind die Speichertransistoren in der Datenleitung in Reihe geschaltet
 - Die nichtaktiven Transistoren sind leitend (über mehr Spannung an den word Leitungen)
 - Lesen: Ausgewählte Transistoren werden je nach Speicherzustand leitend oder nicht leitend

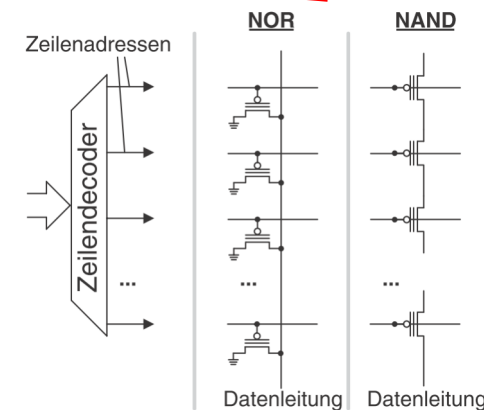

urspr. Flashspeicher

Vorteil NOR:
durch schalten auf
Masse - gute Lesbarkeit.
Nachteil:
Guter Kontakt zu Masse
notwendig

Vorteil NAND:
keine Verbindung zu Masse ->
weniger Platz
Nachteil:
Spannungsabfall durch Verkettung ->
länge begrenzt da sonst nicht mehr
Lesbar,
ein Glied kaputt -> ganze Reihe
kaputt

Nicht flüchtige Speicher - Flash (EEPROM) - Prinzip - NAND und NOR FLASH - Vergleich

- Beide Strukturen werden praktisch eingesetzt
 - NOR:
 - Vorteil: gute Lesbarkeit der Daten (geringer Widerstand)
 - Nachteil: hoher Flächenbedarf (jeder Transistor braucht Kontakt zu Masse)
 - NAND:
 - Vorteil: geringer Flächenbedarf (direkt übereinander, kein Massekontakt)
 - Nachteil: schwierige Lesbarkeit der Daten (Trs ist auch im leitenden Zustand nicht ideal leitend -> Bei langen Ketten schwierig)
- Die meisten angebotenen Flash-Speicher verwenden aufgrund des Preisvorteils NAND-Technologie


NAND schlechter aber überall verwendet, da günstiger

Nicht flüchtige Speicher - Flash (EEPROM) - Optimierung Speicherdichte

- Die Speicherdichte für Flash kann weiter verbessert werden, wenn man verschiedene Ladungsmengen auf das Floating-Gate speichert
- Je nach Ladungsmenge ergeben sich unterschiedliche Schwellspannungen die unterschieden werden können
- Diesen unterschiedlichen Ladungszuständen können dann unterschiedliche Bit-Zustände zugeordnet werden
- Somit können 2-4 bits pro Transistor gespeichert werden
- Bei 2bits spricht man oft von MLC-Flash (Multi-Level-Cell)
- Bei 3bits spricht man von TLC-Flash (Triple-Level-Cell)
- Bei 4bits spricht man von QLC (Quad-Level-Cell)
- Die klassische Technik mit 1 bit nennt man im Vergleich dazu SLC (Single-Level-Cell)

Serielle Speicher - FIFO - Prinzip

 
- Das Prinzip ist ähnlich dem eines Schieberegisters
- Die am Eingang hineingeschobenen Daten müssen am Ausgang in der gleichen Reihenfolge wieder entnommen werden
- Allerdings sind keine feste Anzahl von Takten notwendig, sondern die lesende Anwendung definiert mit einem Freigabesignal selbst, wann die Daten ausgelesen werden sollen
- Beispiel Arbeitsweise FIFO als Ringspeicher mit 16 Adressen



- Ein Schreibpointer adressiert die Speicherzelle, in die das nächste Datum zu schreiben ist
- Ein Lesepointer adressiert die Speicherzelle von der das nächste Datum ausgelesen wird


Serielle Speicher - FIFO - Umsetzung mit Dual Port SRAM I/II

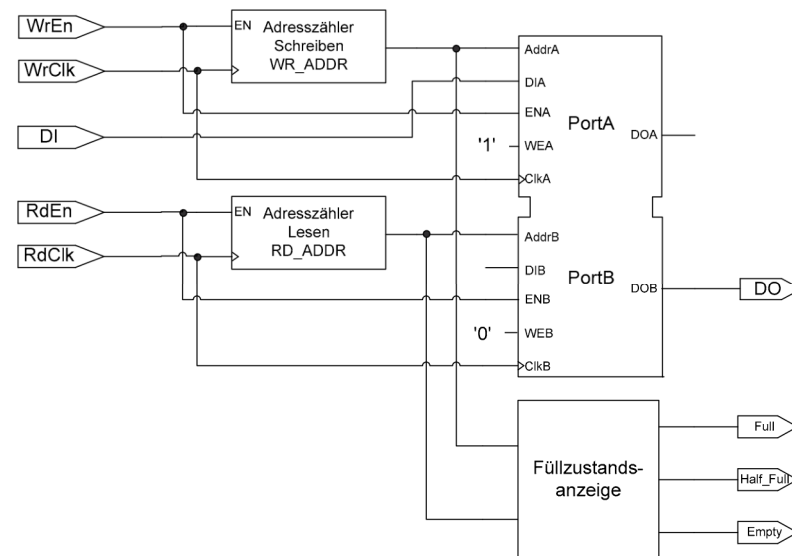- Schreiben des FIFOs über PortA:
 - Schreibpointer= zyklisch inkrementierender Adresszähler WR_ADDR (zeigt auf nächste freie Speicherstelle)
 - Sobald WrEn=1 -> pro Takt WR_ADDR=WR_ADDR+1
- Lesen des FIFOs über PortB:
 - Lesepointer= zyklisch inkrementierender Adresszähler RD_ADDR (zeigt auf nächste auszulesende Speicherstelle)
 - Sobald RdEn=1 -> pro Takt RD_ADDR=RD_ADDR+1



Serielle Speicher - FIFO - Umsetzung mit Dual Port SRAM II/II

- Daneben gibt es eine Füllstandsanzeige, die dem schreibenden Prozess signalisiert, wenn der FIFO voll (full) ist und dem lesenden Prozess signalisiert, wenn der FIFO leer ist (empty)
 - $\text{empty} = \text{if (WR_ADDR == RD_ADDR)}$
 - $\text{full} = \text{if (WR_ADDR - RD_ADDR == \text{Anzahl_Speicherelemente} - 1)}$
- Ein Überlauf bzw. Leerlauf kann nur dann vermieden werden, wenn die mittleren Datenraten beim Schreiben und Lesen gleich sind
- Die Füllstandssignale können dazu verwendet werden, die Datenraten der Quelle und Senke anzupassen (back pressure)

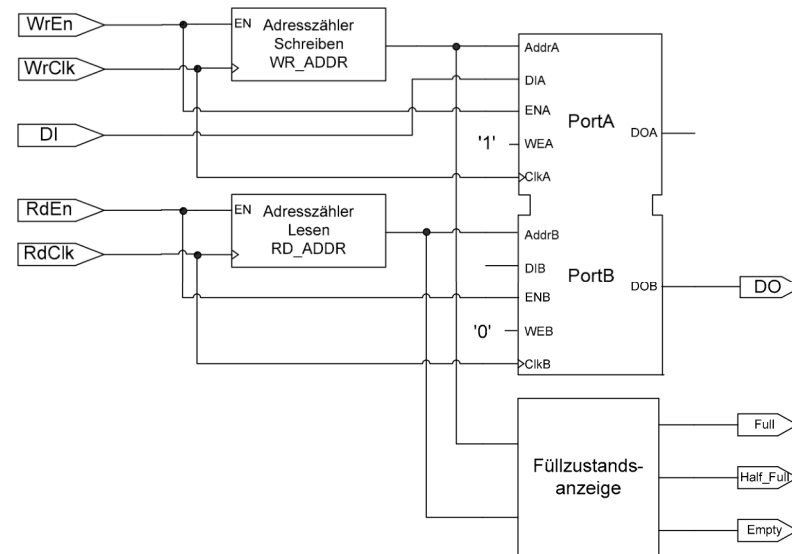

Serielle Speicher - FIFO - VHDL Dual-Port SRAM

```
library ieee; use
ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity DPRAM is
port (CLKA : in bit;
      CLKB : in bit;
      WEA : in bit;
      ADDRA : in unsigned(5 downto 0);
      ADDR8 : in unsigned(5 downto 0);
      DIA : in std_logic_vector(15 downto
0);
      DOB : out std_logic_vector(15 downto
0);
);
end;

architecture ARCH of DPRAM is
type RAM_TYPE is array (63 downto 0) of
std_logic_vector (15 downto 0);
signal RAM : RAM_TYPE;
begin
```


```
PWRITE: process (CLKA)
begin
  if (CLKA'event and CLKA = '1') then
    if (WEA = '1') then
      RAM(to_integer(ADDRA)) <= DIA;
    end if;
  end if;
end process;
PREAD: process (CLKB)
begin
  if (CLKB'event and CLKB = '1') then
    DOB <= RAM(to_integer(ADDR8));
  end if;
end process;
end;
```

Speichersysteme - Motivation

- Insbesondere bei embedded systems werden mehrere Speicherbausteine eingesetzt
- z.B. EEPROM/Flash für Programm-Code, SRAM als schneller Zwischenspeicher und DRAM als Hauptspeicher
- Bei der Speicherkaskadierung unterscheidet man Wortbreitenerweiterung (Parallelerweiterung) und Speicherkapazitätserweiterung


Speichersysteme - Speicherkaskadierung - Wortbreitenerweiterung (Parallelerweiterung)

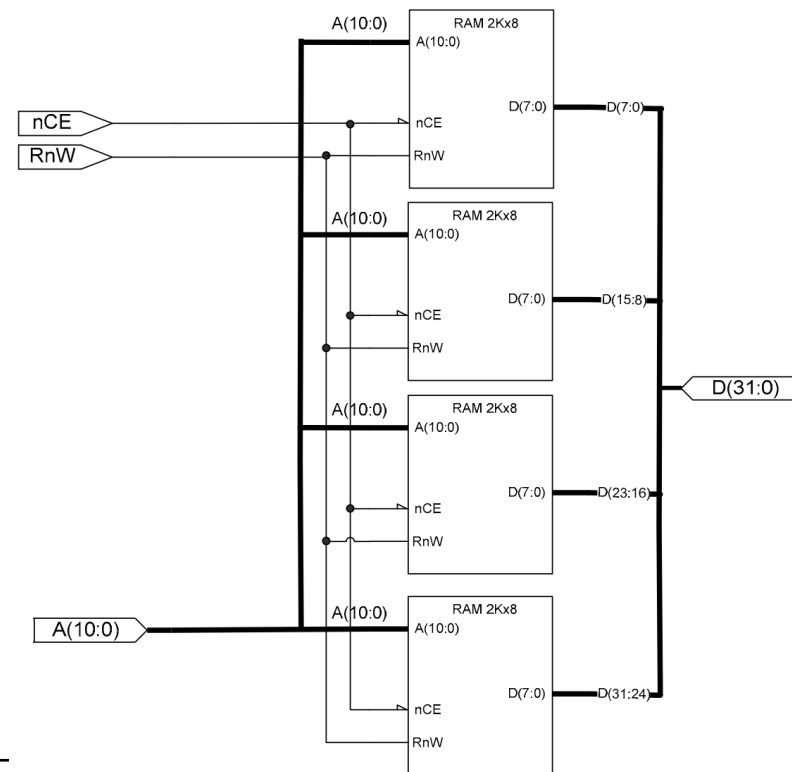- Unter Wortbreitenerweiterung versteht man die Verbreiterung der Wortbreite bei gleicher Ansteuerung der Speicherbausteine
- Beispiel 2kx32 aus vier 2kx8 Bausteinen
- Der 32-bit Datenbus wird aus vier 8-bit Teilbussen gebildet




Speichersysteme - Speicherkaskadierung - Speicherkapazitätserweiterung I/III

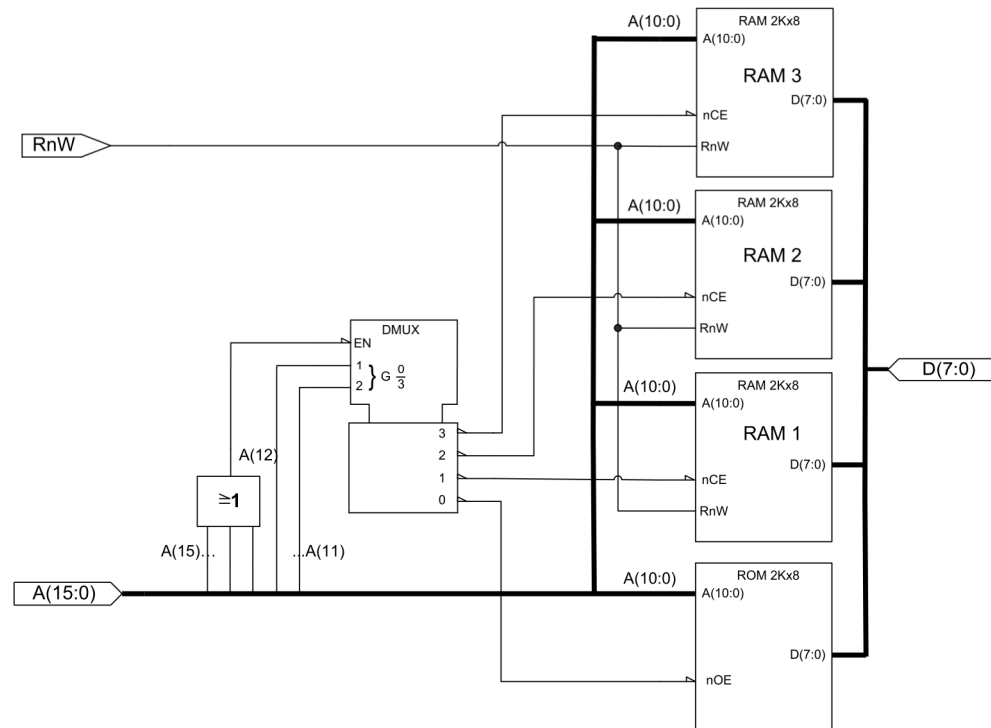- Bei der Speicherkapazitätserweiterung erfolgt die Aufteilung des Adressraums so, dass mehrere verschiedene Speicherbausteine aktiviert werden
- Beispiel 16bit Byte-adressierbarer Adressraum mit drei RAM mit 2Kx8 und einem Rom mit 2Kx8



Speichersysteme - Speicherkaskadierung - Speicherkapazitätserweiterung II/III

- Die Bausteine werden alle mit den Adressbits A(10:0) adressiert
- Die chip-enable Leitungen (nCE) werden über einen 2 zu 4 Dekoder/Demultiplexer erzeugt
- Die Adressen A12 und A11 werden dekodiert (wenn „00“ -> nCE für ROM, wenn „01“ nCE für RAM1, wenn „10“ nCE für RAM2, wenn „11“ nCE für RAM3)
- Damit oberhalb des verwendeten Adressbereichs kein Speicherbaustein versehentlich aktiviert wird, werden die unbenutzten Adressleitungen verodert und auf den low-aktiven enable-Eingang (EN) des Dekoders gegeben

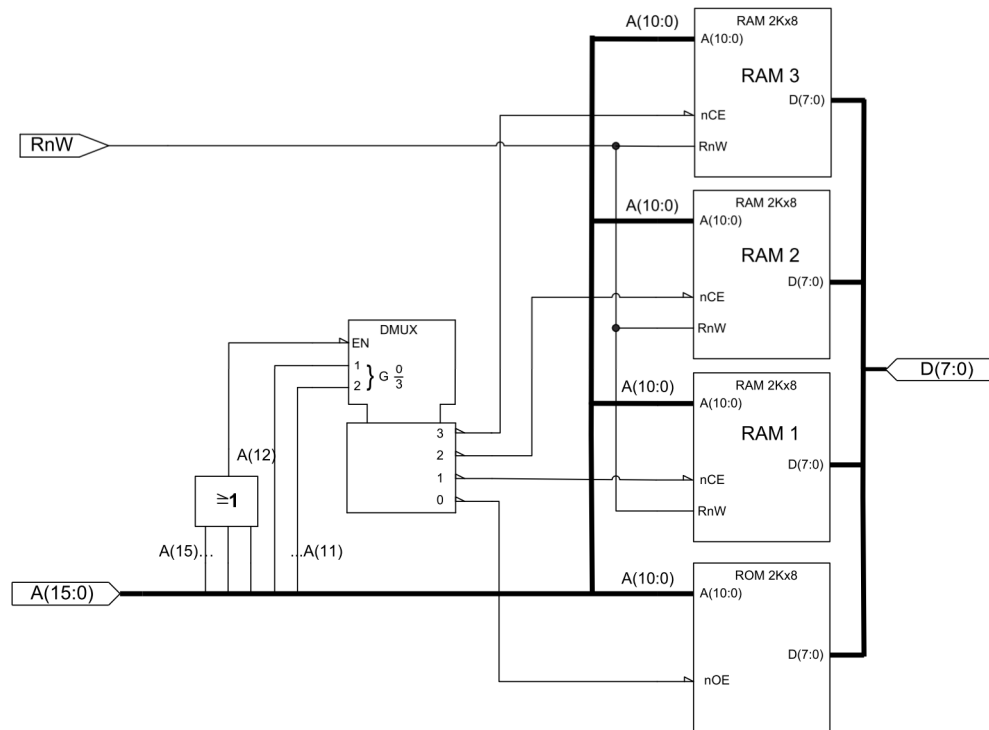


Speichersysteme - Speicherkaskadierung - Speicherkapazitätserweiterung III/III

- Diese Vorgehensweise nennt man Vollkodierung
- Wenn man das Oder-Gatter weglässt spricht man von Teilkodierung
- Es ergibt sich dabei folgende memory map:

Baustein	Adress- bereich	Binäradresse															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ROM	0x0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0x07FF	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RAM 1	0x0800	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0x0FFF	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RAM 2	0x1000	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0x17FF	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RAM 3	0x1800	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0x1FFF	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
nicht ver- wendet	0x2000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0xFFFF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


Speichersysteme - Speicherkaskadierung - Speicherkapazitätserweiterung - Übung

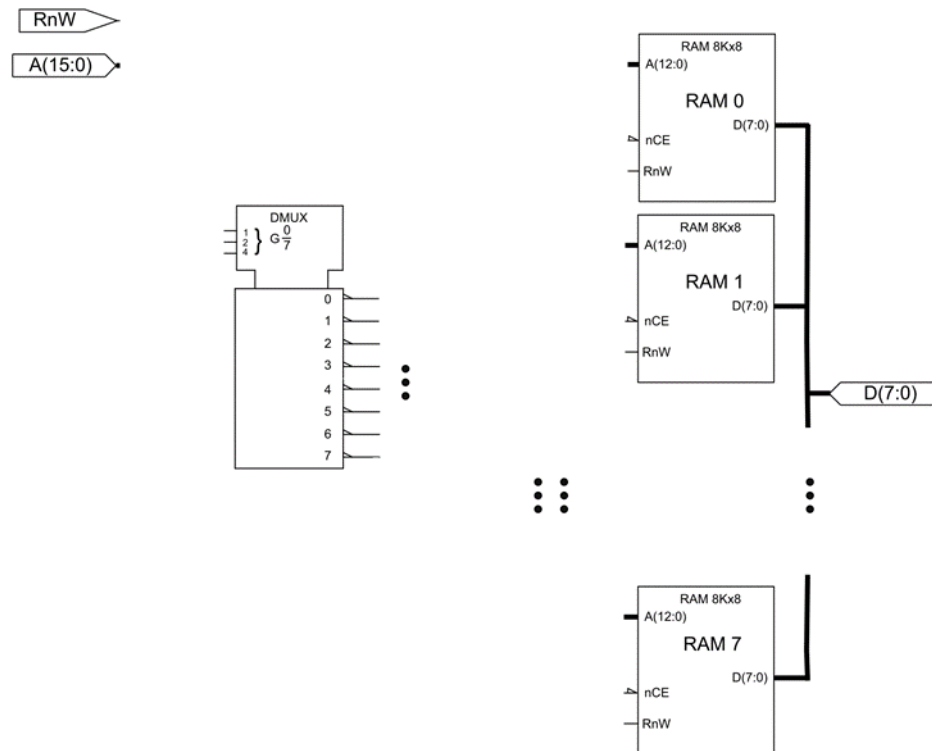- In einem 64-kB Adressraum sollen acht 8kB-RAM (RAM_0 ... RAM_7) angeschlossen werden
- Vervollständigen Sie die Skizze für die Schaltung für eine vollständige Decodierung (vereinfachte Skizze mit RAM0, RAM1 und RAM7 reicht)
- In welchem RAM befindet sich die Adresse 0xAFFE?




Speichersysteme - Datenbus - Tristate (R)

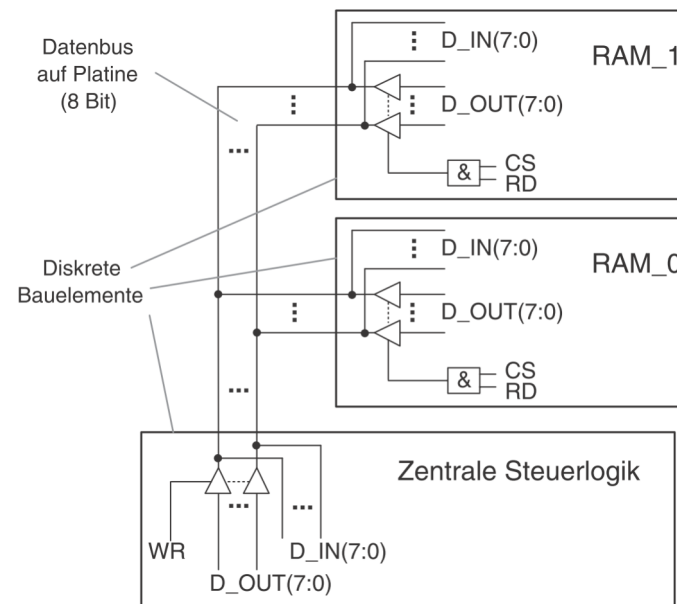- Wenn externe Speicherbausteine auf einer Platine verwendet werden, so werden in der Regel Tri-State Ausgänge in den Speicherbausteinen verwendet, um sich an den Datenbus des Mikroprozessors anzuschließen



Speichersysteme - Datenbus - Multiplexing I/II (R)

- Wenn sich die Speicher on-chip befinden (z.B. FPGA-basiertes Prozessorsystem), so wird der Datenbuss in der Regel „gemultiplexed“
- Grund dafür ist, dass sich Tri-State-Treiber sehr schlecht on-chip realisieren lassen
- Beispiel Speichersystem mit EEPROM, SRAM und ROM
- Alle drei Module haben einen Datenausgang, aber nur das SRAM hat einen Dateneingang
- Der Schreibbus wird nicht „gemultiplexed“, da es nur eine Quelle gibt (nur der Prozessor kann schreiben)

 

Speichersysteme - Datenbus - Multiplexing II/II (R)

- Der Lesebus hat mehrere Quellen und muss daher „gemultiplexed“ werden
- Jedes Modul hat daher die RD-Leitung mit der CS-Leitung UND-verknüpft
- Dieses Signal wird dann auf weiter UND-Gatter gegeben, die eine Gate-Schaltung für die Ausgänge darstellen
 - So lange dieses Signal 0 ist sind auch die durch das Gate gehende Ausgänge der Bausteine 0
- Da immer nur ein Lesebus aktiv ist, sind die anderen Lesebusse 0 und können daher über eine ODER-Verknüpfung mit dem Lesebus der Zentralen Steuerlogik verbunden werden

